



FDD基板 改造位置 プロット図  
S=N/S

1. 概要

本図面は、PC-9821 が標準で搭載している FD1231T または FD1238T を取り外し、PC/AT 互換機用 FDD を接続する際に FDD に対して改修を行う図面である。

FD1231T 搭載機への接続は、別途変換基板を作成し接続すること。

2. 材料

MF355H-325MS (コントロールチップに U262P129 を搭載した個体)

3. 改造内容

A. 13 番ピンがコントロールチップの Mode Select へ接続されているので、26 ピン端子直近の 0ohm の抵抗を撤去する。

B. 13 番ピンから 360/300 信号を分岐させ、74HC14 などを用いて信号を反転させる。

C. 反転した 360/300 信号をコントロールチップの Mode Select へ接続する。

工事名称 PC-9821 PC/AT 互換機用 FDD 接続計画	工事設計図
----------------------------------	-------

図面名称 MF355H-325MS 改修図	縮尺 N / S	1
-----------------------	----------	---